Opgave nummer

De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling

Examen F-Examen

Voorschriften, procedures en techniek

Afbeelding 1

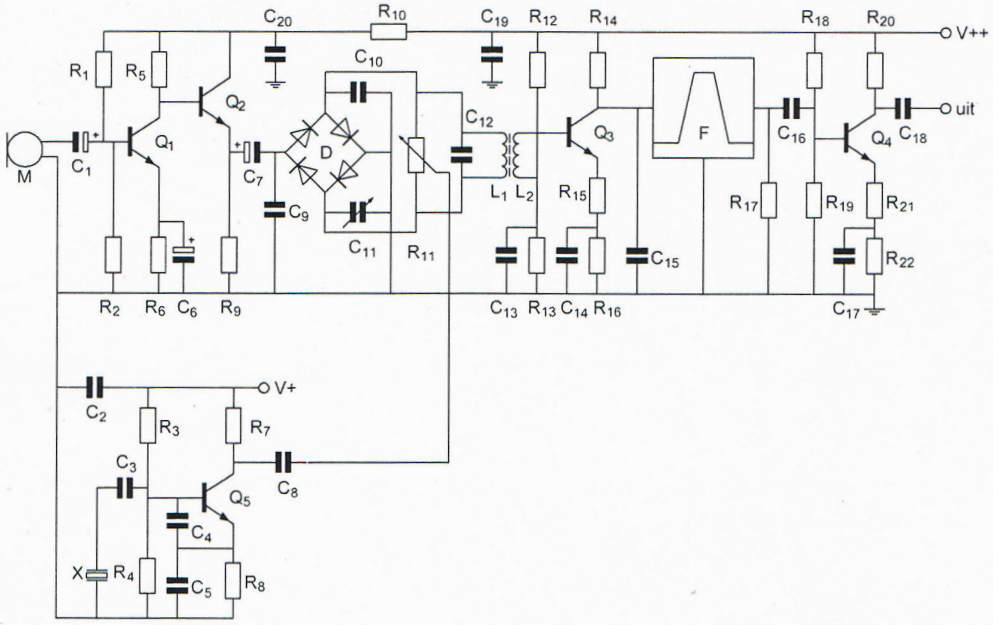

Afbeelding 2

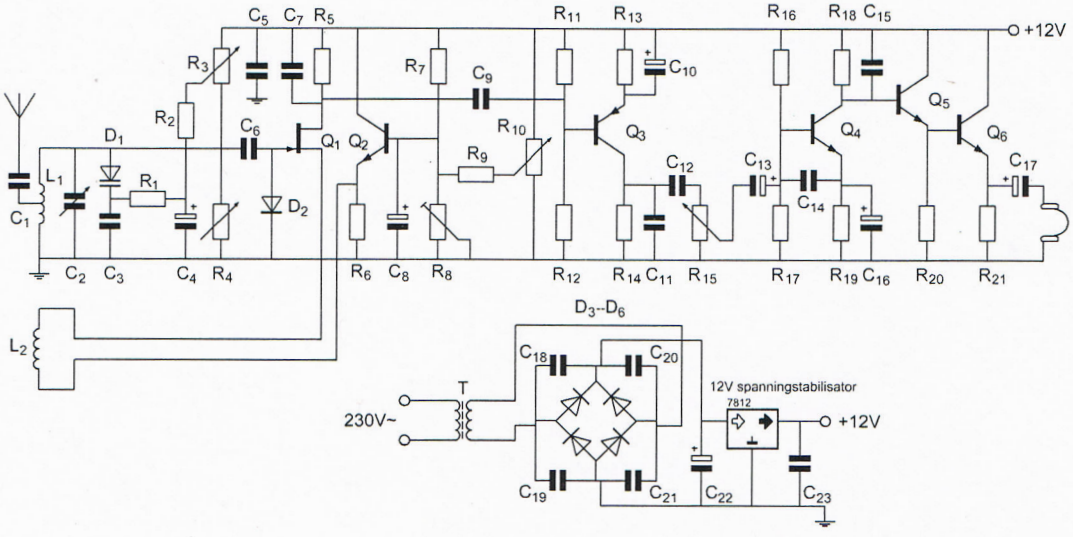

Ham-Radio.nl

Incorrect blad 1

Opgave nummer

Zie afbeelding 1

1. Transistor Q_2 :

a. versterkt de laagfrequentspanning van Q_1 ongeveer 1 x
b. versterkt de laagfrequentspanning van Q_1 ongeveer 3 x ...
c. is bedoeld als hoogfrequent scheidingsversterker
d. versterkt de laagfrequentspanning van Q_1 ongeveer 10 x

Zie afbeelding 2

2. R_{11} en R_{12} :

a. zorgen voor het juiste werkpunt van Q_3
b. mogen geen draadgewonden weerstanden zijn ...
c. dienen voor tegenkoppeling van Q_3
d. vormen met C9 een laagdoorlaatfilter

3. Bij geopende schakelaar S dissiperen de weerstanden elk 50 watt.

Als de schakelaar S wordt gesloten, is het gedissipeerde vermogen:

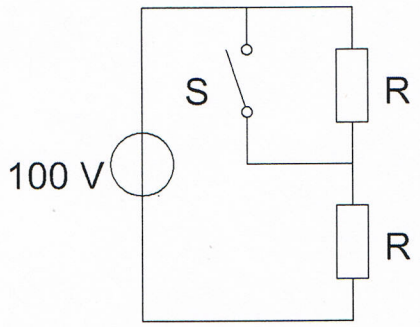

a. 400 W
b. 200 W ...
c. 50 W
d. 100 W

Ham-Radio.nl

Opgave nummer

Ham-Radio.nl

Correctieblad

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
46 C															
47 A															
48 C															
49 C															
50 C															

Ham-Radio.nl